


Lezione 21 Z64 7 CU 2

giovedì 16 novembre 2023 17:34

Andiamo a vedere ora in dettaglio le micro-istruzioni : **iniziamo dal fetch** (micro-programma anche esso) :


$MAR \leftarrow RIP$
 $MDR \leftarrow (MAR); RIP \leftarrow RIP + 8$
 $IR \leftarrow MDR$

In dettaglio :

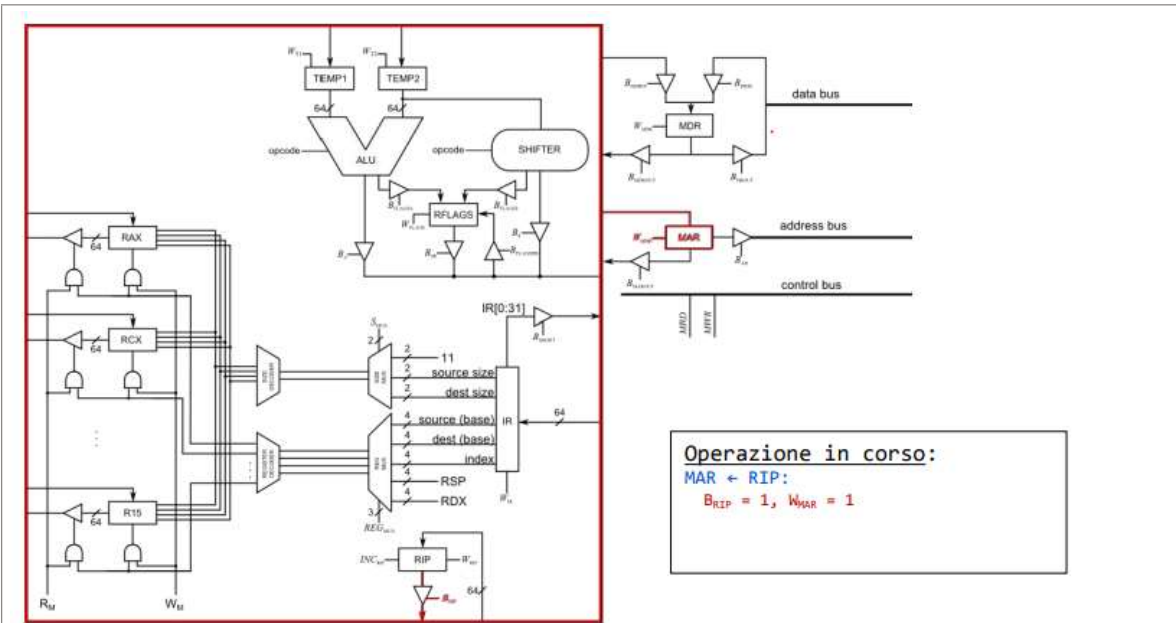

In questa prima micro-istruzione dobbiamo spostare RIP in MAR : quindi i segnali che si attivano sono i seguenti : Brip impostato ad 1 per abilitare il buffer-tri-state che permette la scrittura dei dati sull'internal bus data . Questi dati viaggiano fino al registro MAR , il quale ha il segnale di Wmar settato ad 1 per abilitare la scrittura dentro esso.


Seconda micro-istruzione:

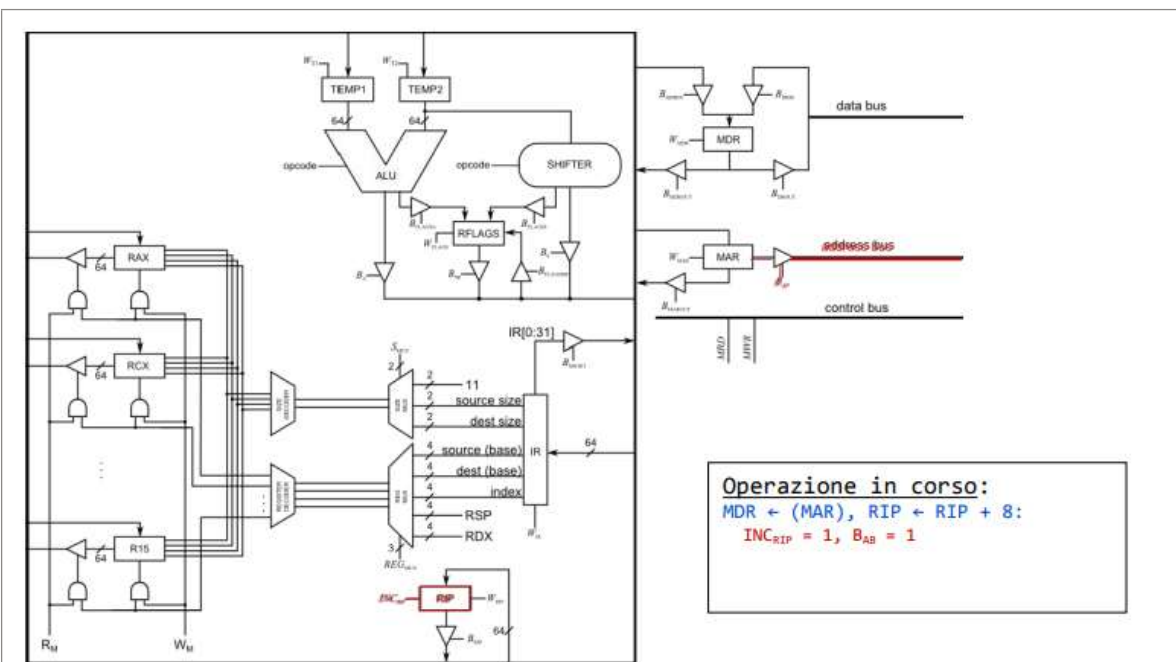

Qui chiediamo alla memoria di darci il dato ed in parallelo incrementiamo RIP. Notiamo che in questa esecuzione non ci basta un solo colpo di clock , visto che la memoria è più lenta : **RAM impiega 3 colpi di clock per eseguire**. Per mandare indirizzo su address bus devo abilitare il buffer-


tri-state ($B_{AB}=1$), mentre nel contempo e vista l'indipendenza / esecuzione parallela istruzioni, incremento anche RIP ($IncRip=1$).

Vediamo il secondo step :

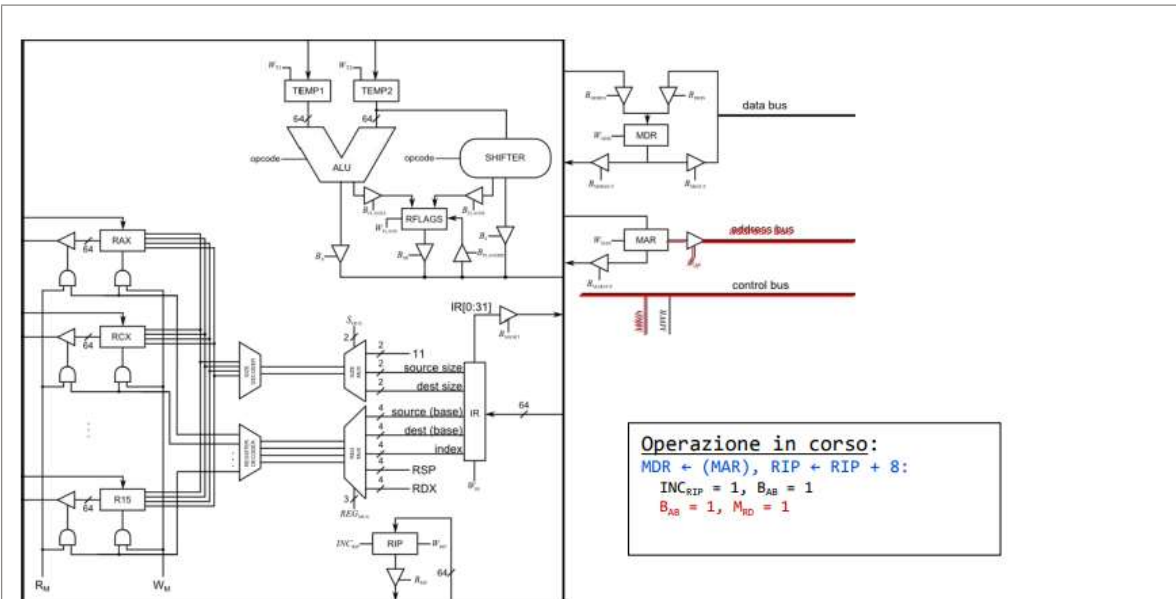


In questo step , devo mantenere il dato costante su address bus, quindi tengo abilitato ancora il buffer-tri-state di MAR , ed inoltre visto che devo scrivere sul control bus, abilito il segnale di scrittura su di esso ($Mrd=1$).

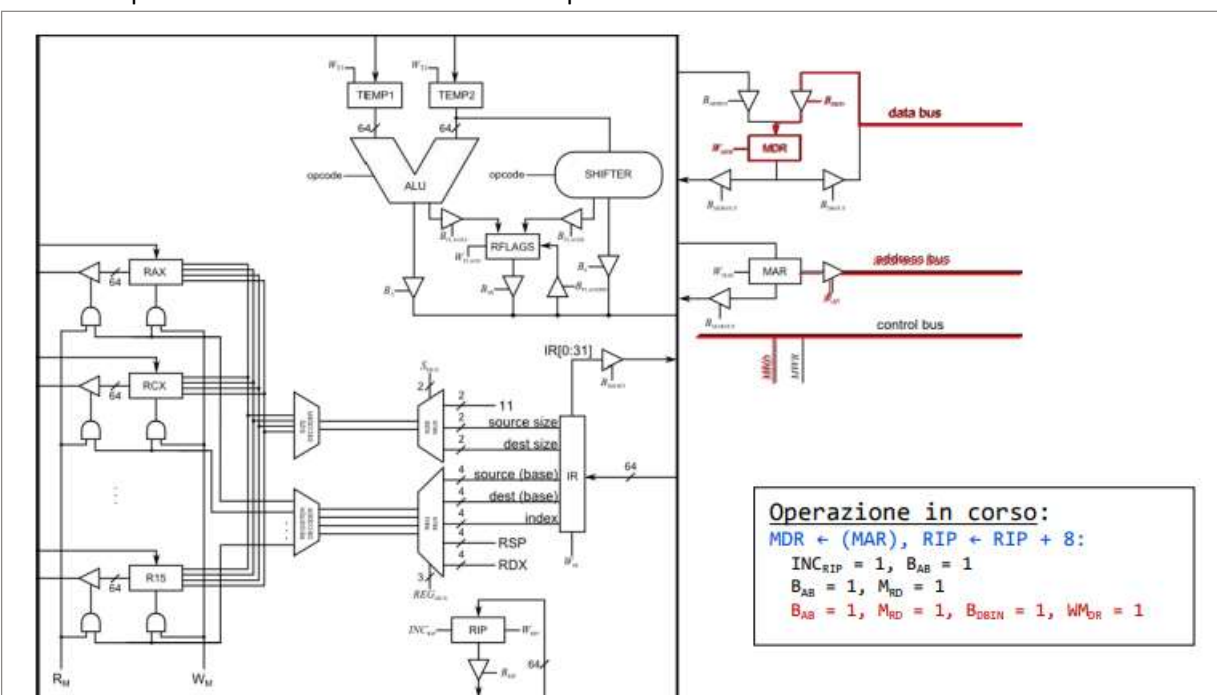Ultimo colpo di clock : bufferizzo all'interno del processore i dati che stanno arrivando dal data bus



Per effettuare la scrittura finale su MDR , si mantiene il buffer-tri-state di MAR attivo ($B_{AB}=1$), così i dati escono su address bus, si mantiene il control bus in scrittura ($Mrd=1$), si abilita il buffer-tri-state di MDR per fare entrare i dati dal data bus ($B_{dbin}=1$) e si abilita il segnale di scrittura su MDR ($W_{mdr}=1$)

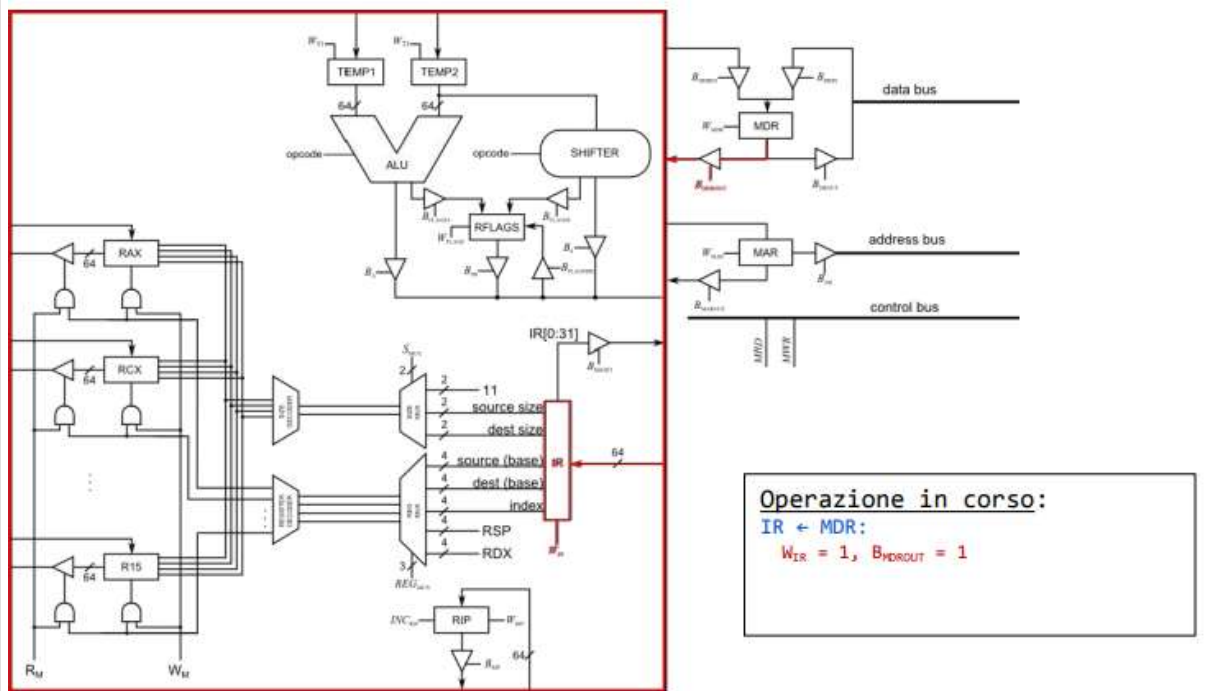Mentre nell'ultima fase della micro-istruzione andiamo a copiare MDR(codifica dell'istruzione) nell'IR :




Visto che devo copiare il contenuto di MDR in IR , abilito il buffer-tri-state per permettere scrittura sull'internal bus data ($B_{mdrout}=1$), poi i dati viaggiano su internal bus data, fino ad arrivare all'IR : serve il segnale di scrittura abilitato per fare ciò : $W_{IR}=1$. **Quindi per fare la fase di fetch servono necessariamente 4 cicli di clock.**

Vediamo altri esempi :

`movq %rax, %rcx:`

- $MAR \leftarrow RIP$
- $MDR \leftarrow (MAR); RIP \leftarrow RIP + 8$
- 1. • $IR \leftarrow MDR$
- $TEMP2 \leftarrow RAX$
- $RCX \leftarrow TEMP2$

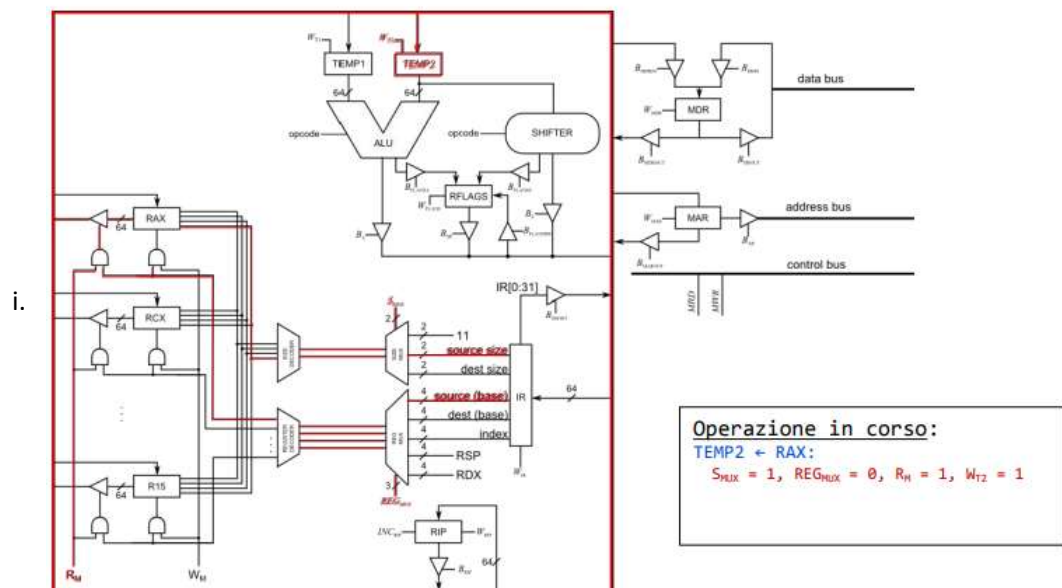
- a. Da notare che per qualunque micro-istruzione esegue la fase di fetch .
- b. Vediamo ora la micro-istruzione $TEMP2 \leftarrow RAX$



- ii. Notiamo che usiamo TEMP2 (registro tampone) , non passo per la ALU, ma passo per lo shifter , il quale in questo caso fa lo shift di 0 posizioni : il dato passa così come è ed inoltre perché posso usare 1 solo registro alla volta. Per attivare la lettura da RAX devo abilitare $R_m = 1$ (da uc) , il quale permette di selezionare un qualunque registro, quindi per selezionare solo quel registro devo prendere gli

input dei decoder : codice del registro e taglia del registro virtuale . Queste informazioni vengono prese dall'IR : codice sorgente e taglia sorgente : pilota i mux : Smux=1 (taglia) e Regmux =0 (sorgente), attivo buffer-tri-state di RAX (permette il viaggio dei dati su internal data bus) e raggiunge TEMP2. Infine per attivare la scrittura su TEMP2 , devo abilitare il segnale di write (Wt2=1).

c. Vediamo ora RCX<-TEMP2

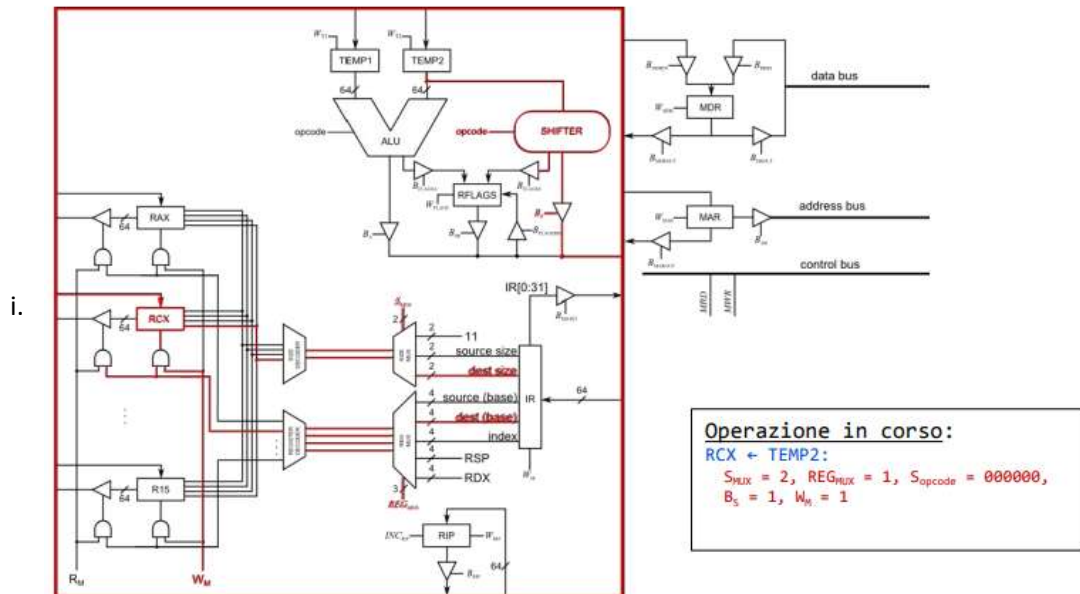


ii. Per abilitare la scrittura di temp2 sull'internal data bus, devo passare per lo shifter ed abilitare il corrispondente buffer-tri-state ($S_{opcode}=000000$, $B_s=1$), quindi i dati arrivano dentro RCX , il quale ha impostato ad 1 il segnale di scrittura ($W_m=1$). Per quanto riguarda invece i mux : seleziono per quello sorgente il secondo ingresso ($S_{mux}=2$), mentre per quello della dimensione prendo la seconda linea ($Regmax=1$: registro destinazione).

`movq %rax, 0xaaaa(%rax, %rcx, 8):`


- $MAR \leftarrow RIP$
- $MDR \leftarrow (MAR); RIP \leftarrow RIP + 8$
- $IR \leftarrow MDR$
- $TEMP2 \leftarrow RCX$
- $TEMP1 \leftarrow \text{Shifter Out}[SHL, 000011]$
- $TEMP2 \leftarrow RAX$
- $MAR \leftarrow \text{ALU OUT}[ADD]$
- $TEMP1 \leftarrow IR[0:31]$
- $TEMP2 \leftarrow MAR$
- $MAR \leftarrow \text{ALU OUT}[ADD]$
- $MDR \leftarrow RAX$
- $(MAR) \leftarrow MDR$

2.

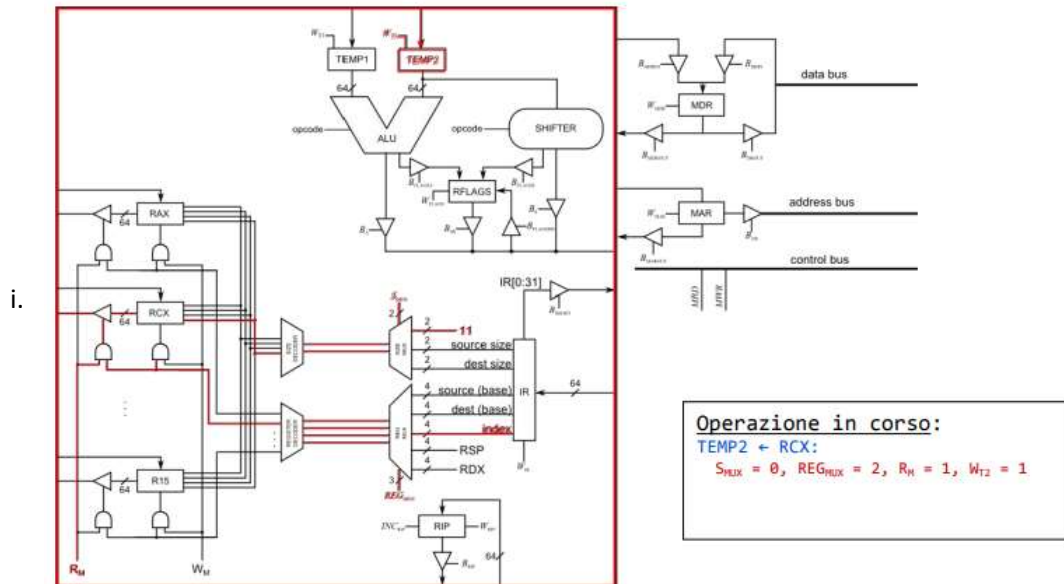
- a. Modalità di indirizzamento completa (base , indice , scala e spiazzamento)
- b. Partiamo da $TEMP2 <- RCX$



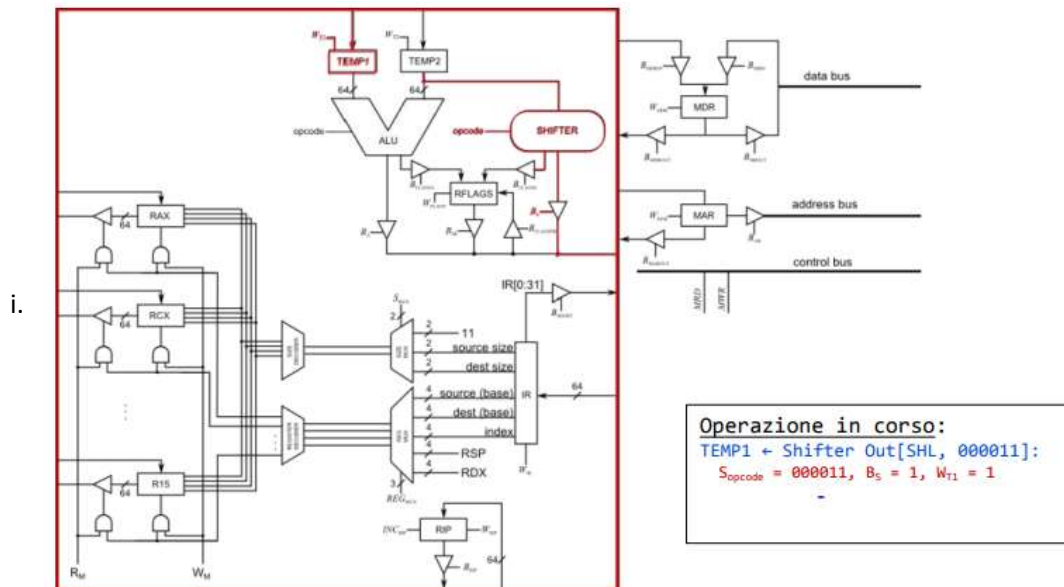- ii. Discorso analogo a prima : riuso componenti, ma con diversa configurazione.
 c. $TEMP1 \leftarrow \text{shl}, 000011$: 000011 rappresenta il codice dello shifter (3) il che equivale a shiftare di 8 :




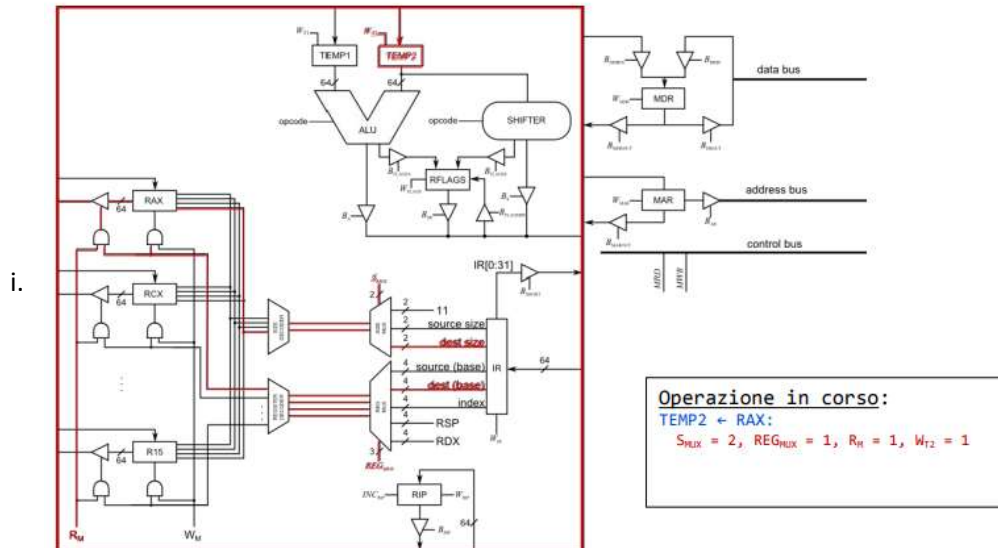- ii. Dopo aver shiftato di 3 posizioni , abilito il buffer-tri-state per mandare i dati su internal data bus, e questi dati li scrivo su TEMP1 , abilitando il segnale opportuno ($W_{temo1}=1$) .
 d. $TEMP2 \leftarrow RAX$:




- ii. Setto i segnali nel giusto ordine : Smux=2 (taglia della destinazione), Regmux=1 (tipo del registro destinazione) , poi abilito il segnale di scrittura nei registri (Rm=1) ed infine abilito la scrittura su TEMP2 (Wt2=1)

e. $MAR \leftarrow ALU_OUT[ADD]$:

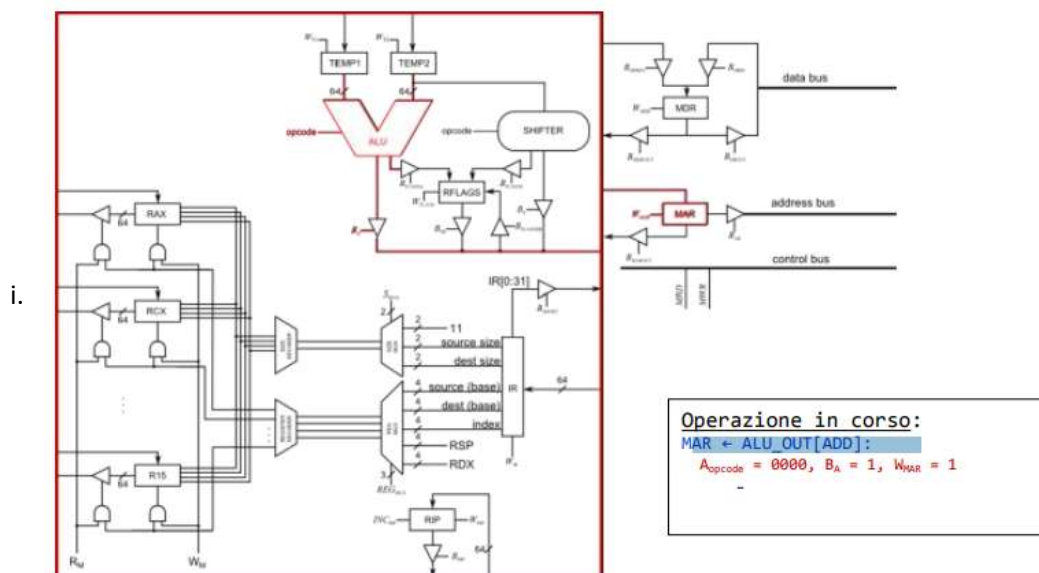


- ii. Qui passo per ALU: effettua la somma (Aopcode=0000) , abilito il buffer-tri-state per scrivere sull'internal data bus (Ba=1) ed infine scrivo su MAR , abilitando anche qui il segnale (Wmar=1).

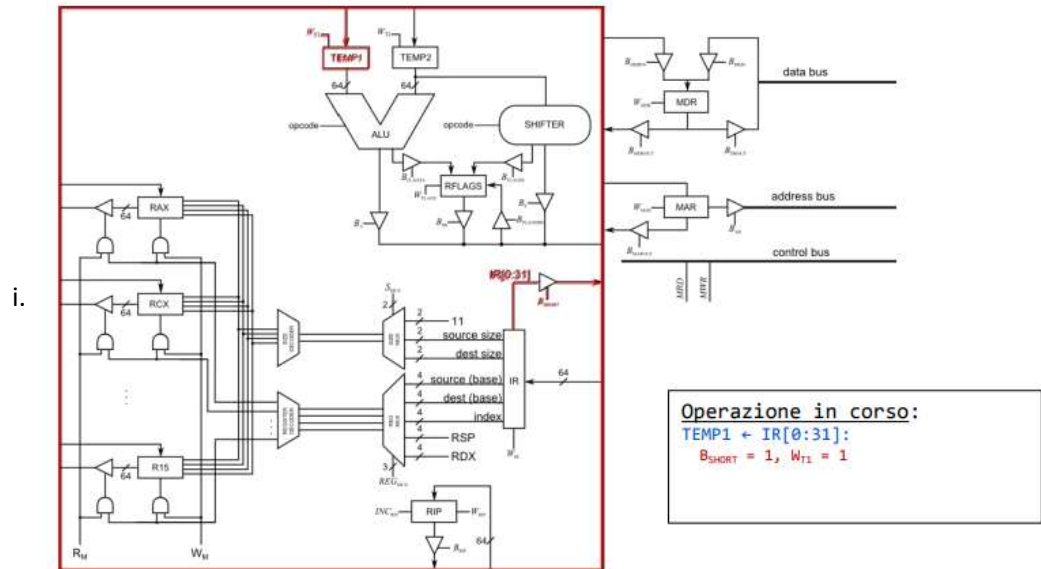f. $TEMP1 \leftarrow IR[0:31]$: così calcolo lo spiazzamento




- ii. Prendo i 32 bit dello spiazamento da IR, abilito il suo buffer-tri-state (Bshort=1), così i dato viaggiano sull'internal bus data ed infine li scrivo in TEMP1, abilitando il segnale di scrittura (Wt1=1).

g. $TEMP2 \leftarrow MAR:$

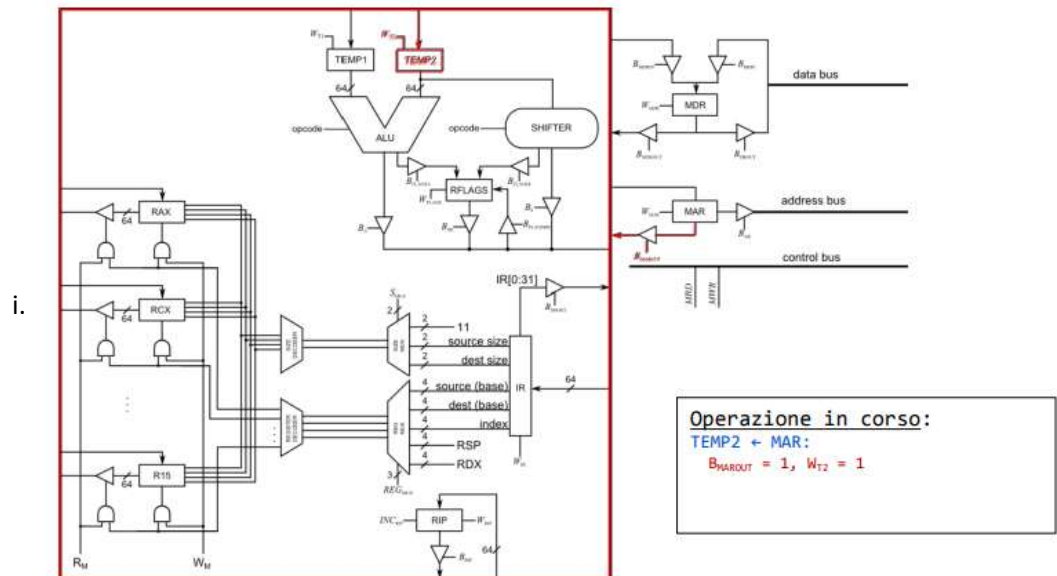


- ii. Qui abilito il buffer-tri-state di MAR per scrivere su interna bus data ($Bmarout=1$), così i dati viaggiano sull'internal bus data, arrivando a TEMP2 e vi vengono scritti in quanto il segnale di scrittura è abilitato ($Wt2=1$).

h. $MAR \leftarrow ALU_OUT[ADD]:$

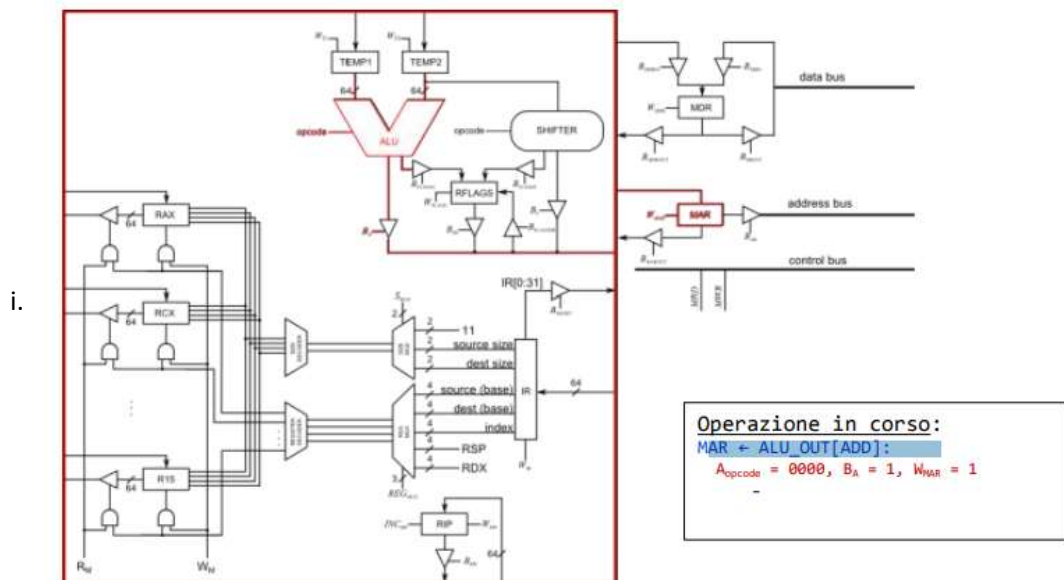

- ii. Sposto $base \cdot indice +$ spiazamento in MAR: faccio fare all'alu la somma ($A_{opcode} = 0000$), abilito il buffer-tri-state per scrivere su internal bus data ($B_A = 1$), facendo viaggiare i dati fino a MAR ed abilitando il segnale di scrittura ($W_{MAR} = 1$).


i. $MDR \leftarrow RAX$:

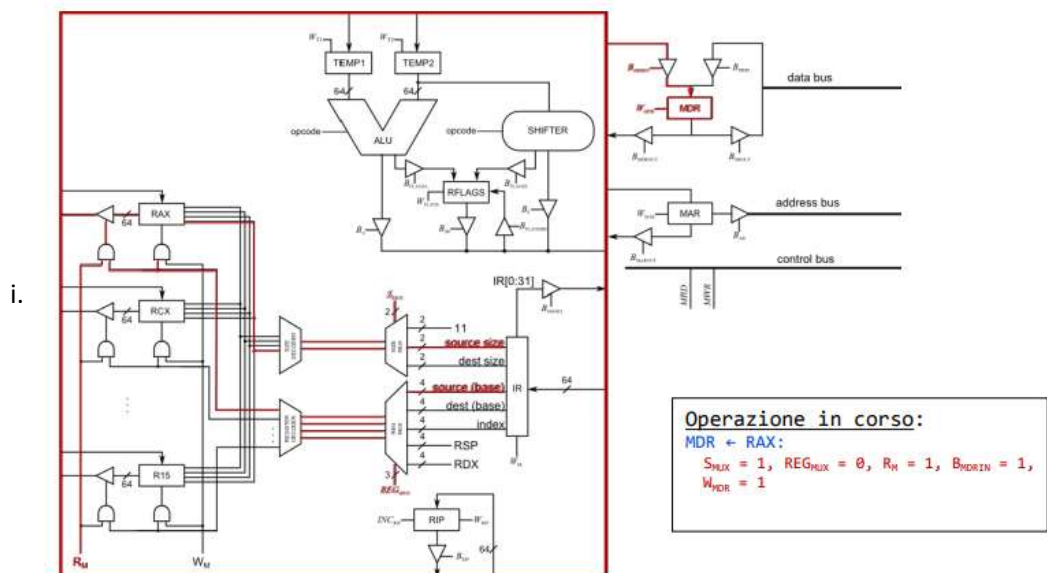


- ii. Cominciamo dai mux: $S_{mux} = 1$ in quanto devo lavorare con il registro sorgente (RAX), $RegMUX = 0$ (registro base), poi abilito la lettura dai registri ($R_M = 1$), abilito il buffer-tri-state per mandare i dati sull'internal data bus, poi li mando a MDR abilitando il buffer-tri-state in entrata ($B_{mdrin} = 1$), ed infine scrivo il valore abilitando il segnale di scrittura ($W_{mdr} = 1$).

j. $(MAR) \leftarrow MDR$:


i. Primo step

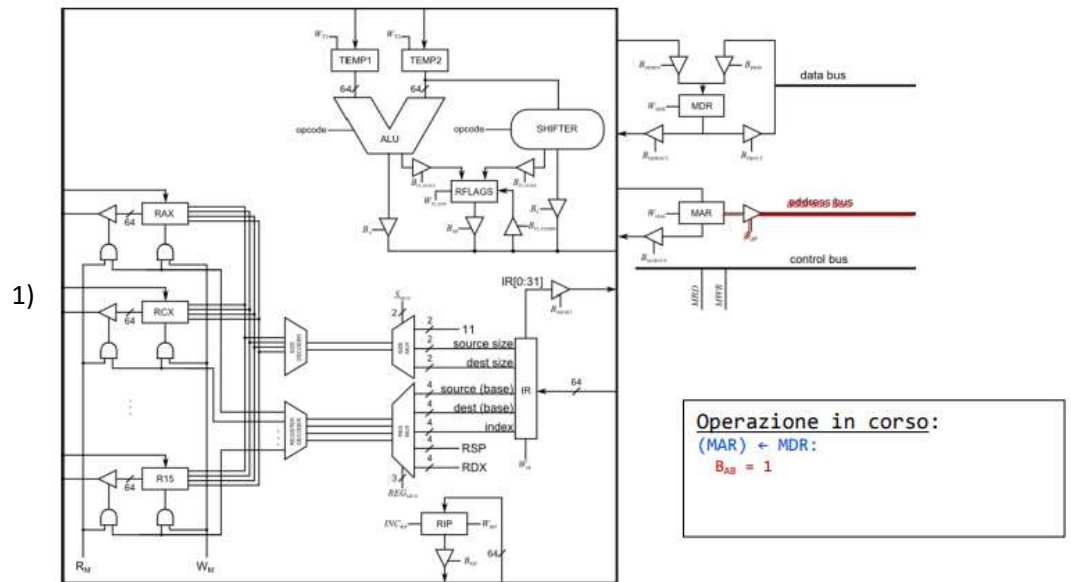

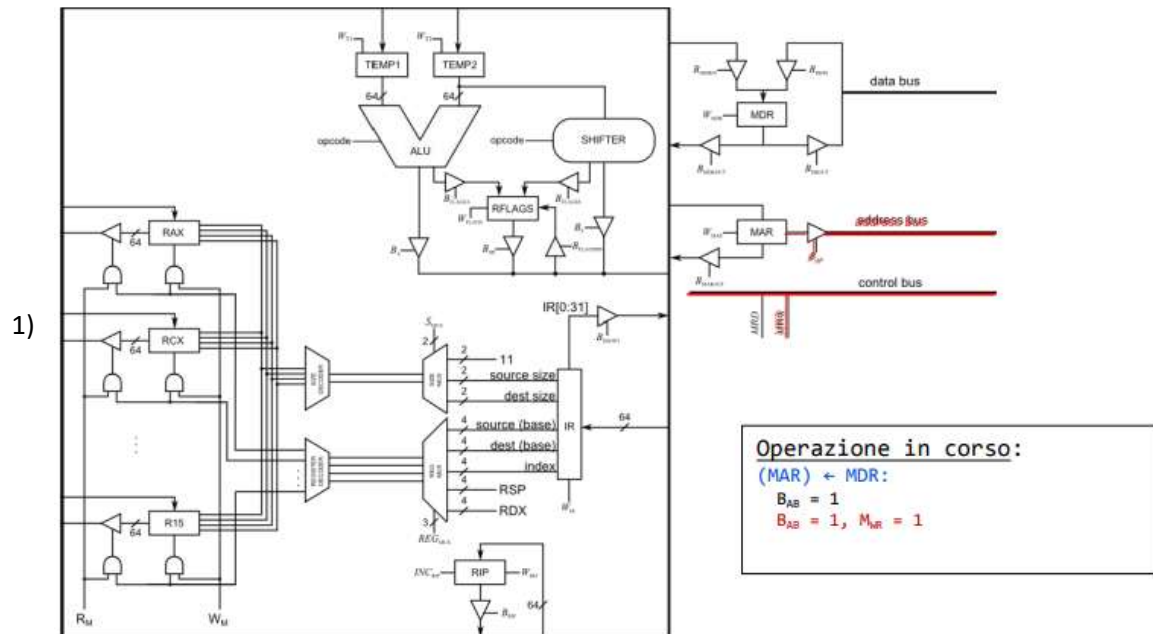- 2) Abilito il buffer-tri-state di MAR per scrivere i dati sull'address bus ($B_{AB}=1$)
 ii. Secondo step :



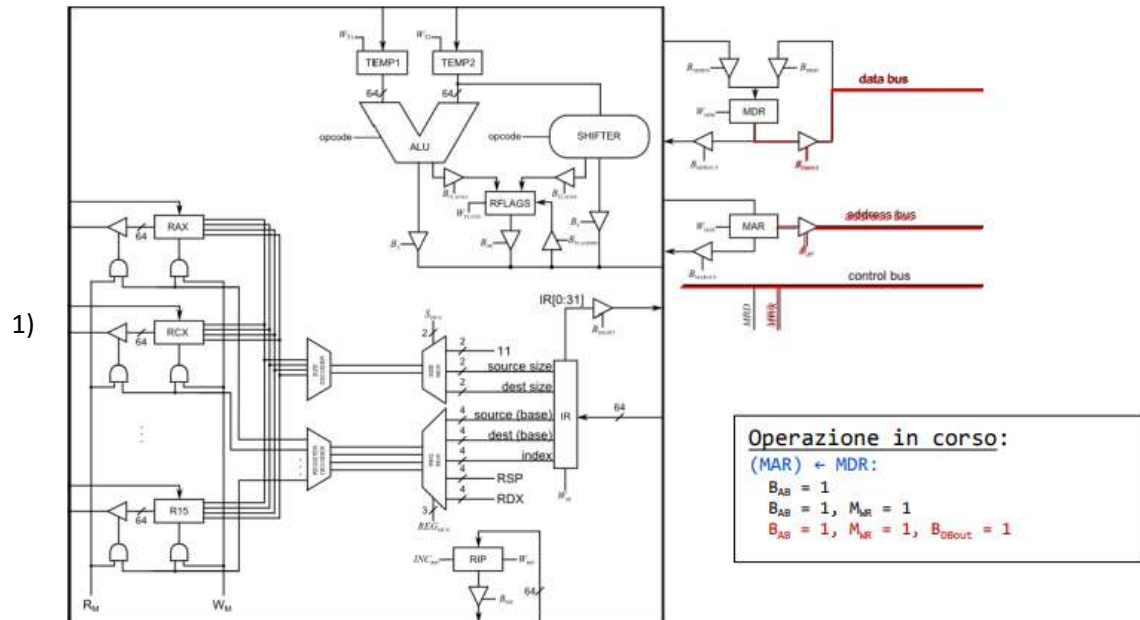
- 2) Per seconda micro-istruzione , abilito il control bus, ed in particolare la scrittura su ste stesso : ($B_{AB}=1$ e $M_{WR}=1$)
 iii. Terzo step:



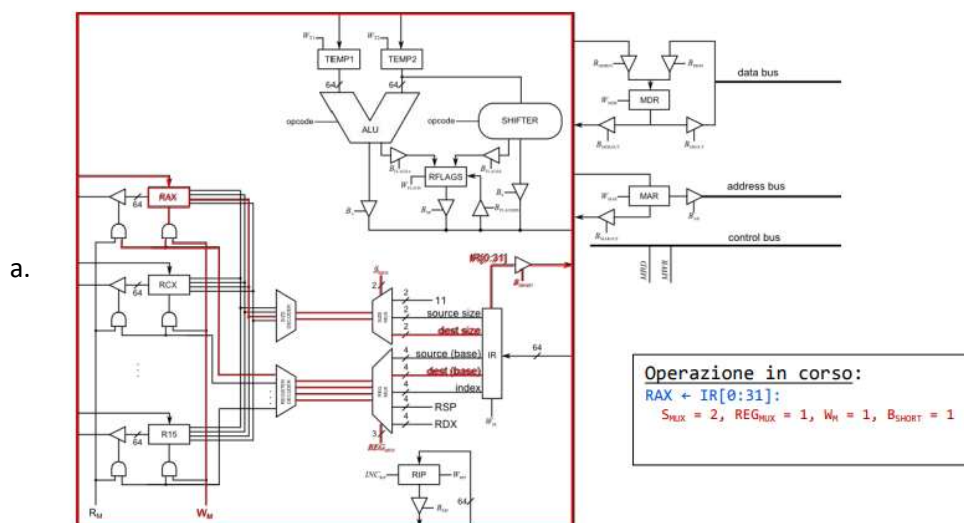2) Abilito il buffer-tri-state di MDR ($B_{mdrout}=1$) così i dati viaggiano nel data bus.

`movl $0xaaaa, %eax:`

- $MAR \leftarrow RIP$
- 3. • $MDR \leftarrow (MAR); RIP \leftarrow RIP + 8$
- $IR \leftarrow MDR$
- $EAX \leftarrow IR[0:31]$



b. Non c'è spiazzamento, e copia i 32 bit meno significativi di IR in RAX : seleziono $S_{mux}=2$, $Regmux=1$, abilito il segnale per scrivere sui registri ($W_M=1$) e abilito anche il buffer-tri-state di IR ($B_{short}=1$).

`movq $0xaaaa, %rax:`

- $MAR \leftarrow RIP$
- $MDR \leftarrow (MAR); RIP \leftarrow RIP + 8$
- 4. • $IR \leftarrow MDR$
- $MAR \leftarrow RIP$
- $MDR \leftarrow (MAR); RIP \leftarrow RIP + 8$
- $RAX \leftarrow MDR$

a. Qui stessa costante di prima, ma a 64 bit, quindi abbiamo bisogno di 128 bit.

b. In questo caso IR punta nel mezzo dell'istruzione !!

c. Devo per forza trasferire alla memoria : devo sistemare anche il IR.

Quindi in base al tipo di operandi che si hanno, l'unità di controllo ha interazioni diverse (modalità di indirizzamento) : si cerca di ridurre il peso delle micro-operazioni, magari usando delle micro-


funzioni/micro-programma (salvato nella ROM) :

```


1  if D == 1 and Bp == 0 and Ip == 0
2    MAR ← IR[0:31]
3  else if D == 0 and Bp == 1 and Ip == 0
4    MAR ← B
5  else if Ip == 1
6    TEMP2 ← I
7    MAR ← SHIFTER_OUT[SHL, T]
8    TEMP1 ← MAR
9    if D == 1
10     TEMP2 ← IR[0:31]
11     MAR ← ALU_OUT[ADD]
12     TEMP1 ← MAR
13   endif
14   if Bp == 1
15     TEMP2 ← B
16     MAR ← ALU_OUT[ADD]
17   endif
18 endif

```

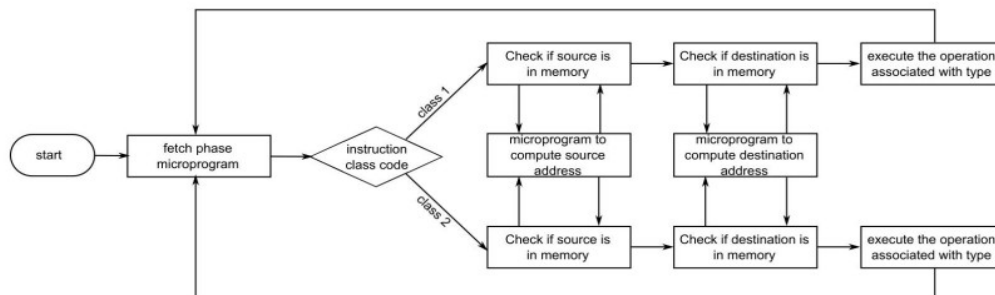I microprogrammi vanno a finire nelle pagine vuote della ROM (ve ne sono 8 "Libere"). Quindi di conseguenza devo modificare la mia macchina a stati , che diventa :




Mentre il circuito diventa così :

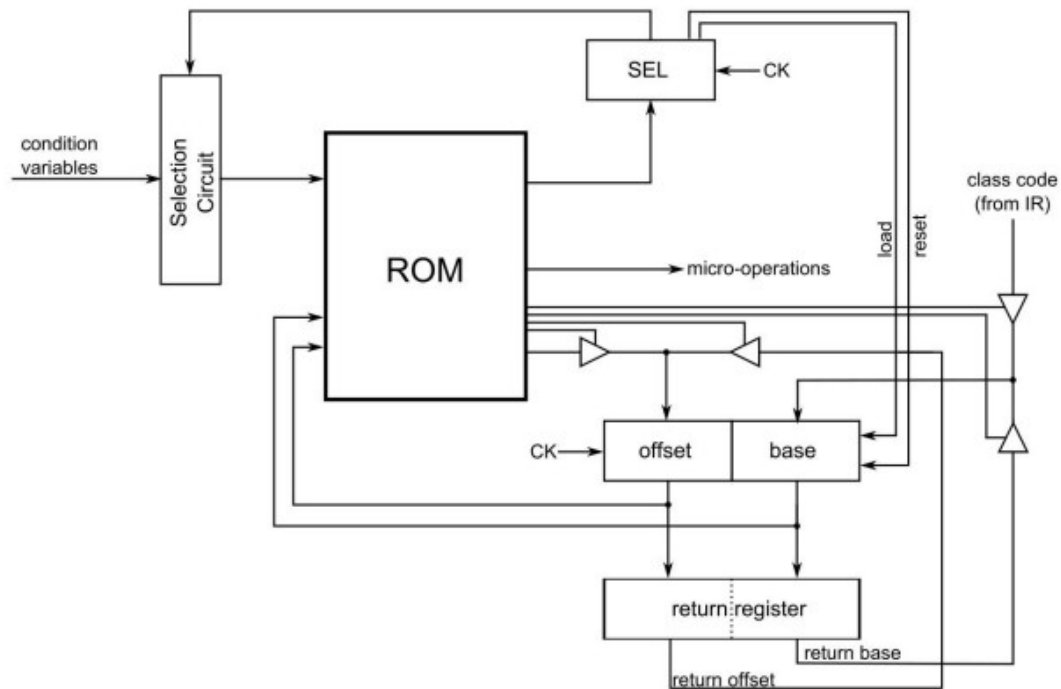


Vediamo ora altri esempi :


addw %ax, %cx:

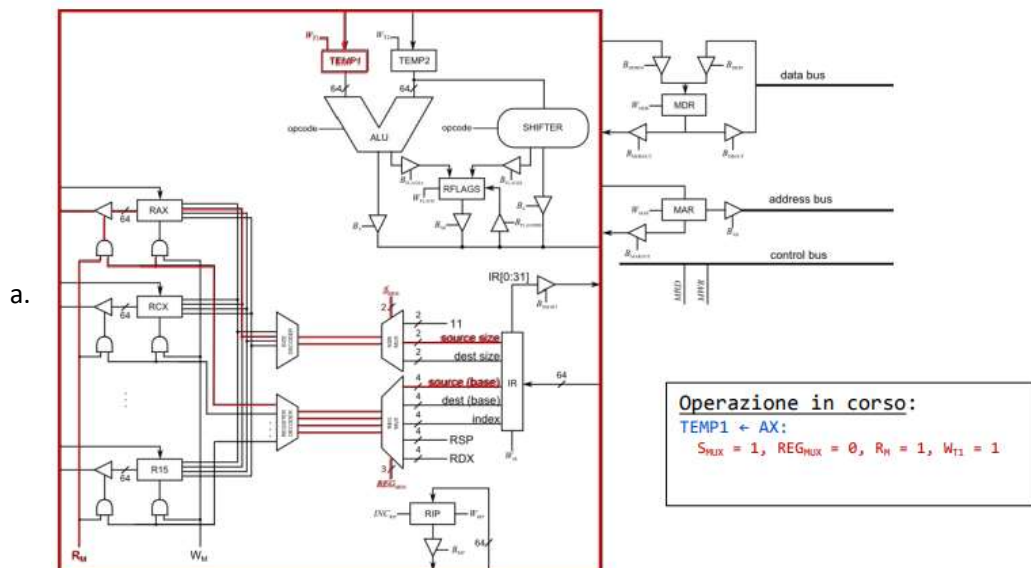- $MAR \leftarrow RIP$
- $MDR \leftarrow (MAR); RIP \leftarrow RIP + 8$
- 1. • $IR \leftarrow MDR$
- $TEMP1 \leftarrow AX$
- $TEMP2 \leftarrow CX$
- $CX \leftarrow ALU\ OUT[ADD]$




 - b. Cominciamo con il configurare il mux delle sorgenti a 1 (Sreg=1), quello delle taglie a 0 (Regmux=0), abilitiamo il segnale di lettura del banco registri (Rm=1), abilitiamo il buffer tri-state del registro, così i dati viaggiano sull'internal bus data, arrivando a TEMP1 ed abilitiamo il segnale di scrittura (Wtemp1=1).



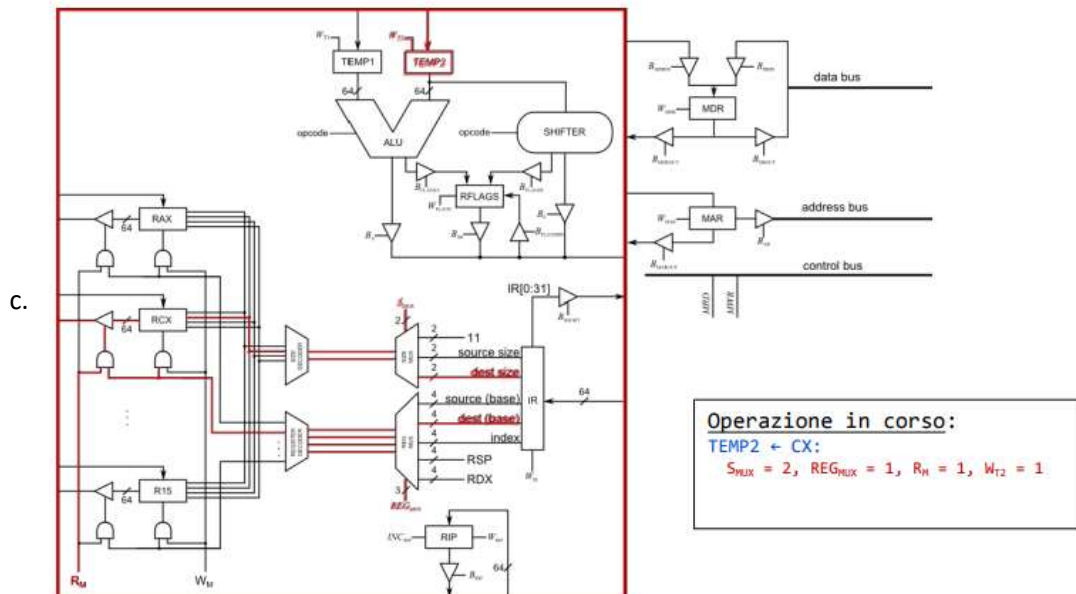

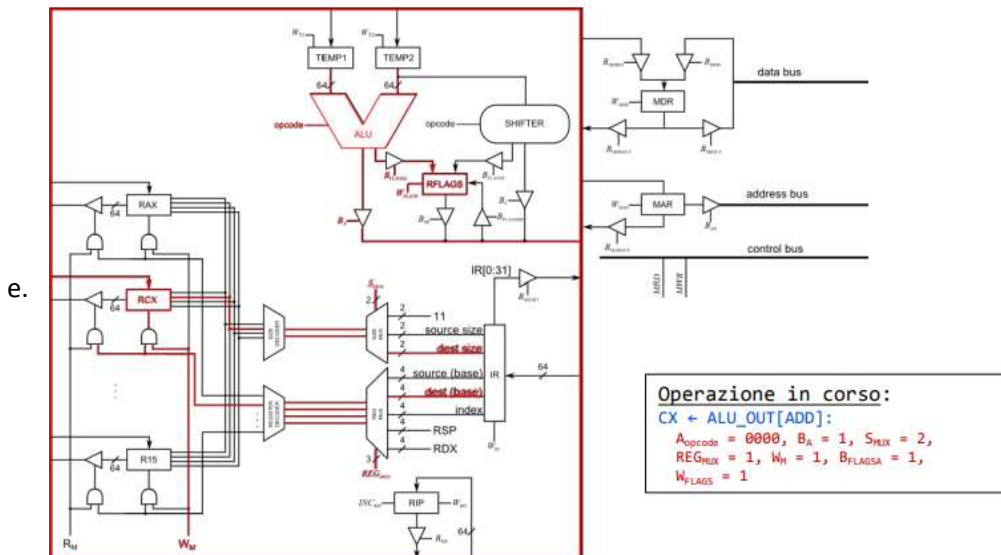- d. visto che in questa micro-istruzione dobbiamo lavorare con un registro , settiamo i mux nei modi corretti : il primo (tipo) lo setto a dest(Smux=1), quello della taglia (secondo) lo setto ad 1 (Regmux=1)->registro base di dest , abilito il buffer-tri-state e lo mando a TEMP2, abilitando il segnale di scrittura su TEMP2(Wtemp2=1)






- f. Per quanto riguarda il settaggio dei mux è lo stesso di prima ; concentriamoci ora sull'ALU: gli si passa opcode 0000 , si abilita il buffer-tri-state che permette di scrivere sull'internal bus data (Ba=1), abilito il buffer-tri-state per scrivere nel registro flags(Bflagsa=1) ed abilito il segnale di scrittura su Rflags (Wrflags=1); infine per scrivere nel registro devo abilitare il segnale di scrittura nei registri (Wreg=1).

andw %ax, %cx:

- $MAR \leftarrow RIP$
- $MDR \leftarrow (MAR)$; $RIP \leftarrow RIP + 8$
- $IR \leftarrow MDR$
- $TEMP1 \leftarrow AX$
- $TEMP2 \leftarrow CX$
- $CX \leftarrow ALU_OUT[AND]$


2.

   - a. Simile a quello di sopra , ma cambia l'opcode della ALU : da 0000 a 0110 :




jz displacement:

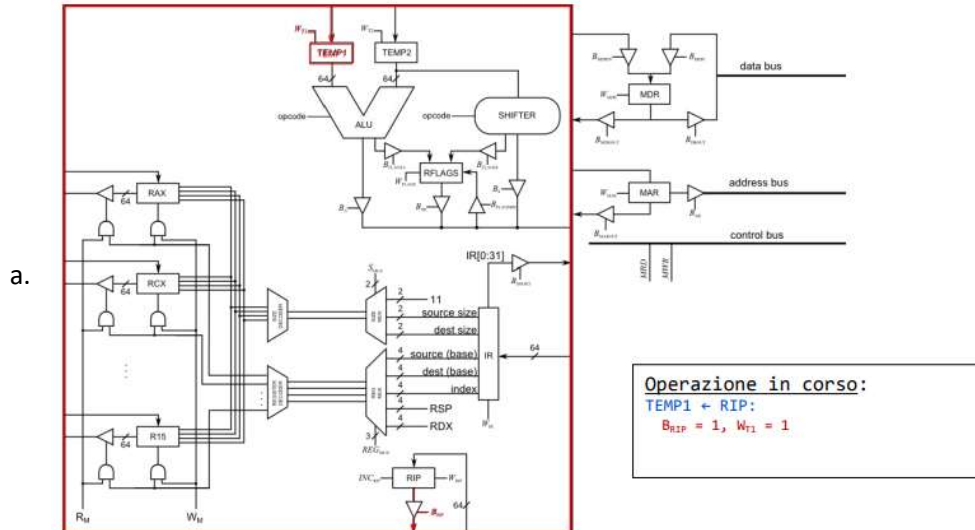
- $MAR \leftarrow RIP$
- $MDR \leftarrow (MAR); RIP \leftarrow RIP + 8$
- $IR \leftarrow MDR$
- 3. • IF $FLAGS[ZF] == 1$ THEN
- $TEMP1 \leftarrow RIP$
- $TEMP2 \leftarrow IR[0:31]$
- $RIP \leftarrow ALU\ OUT[ADD]$
- ENDIF



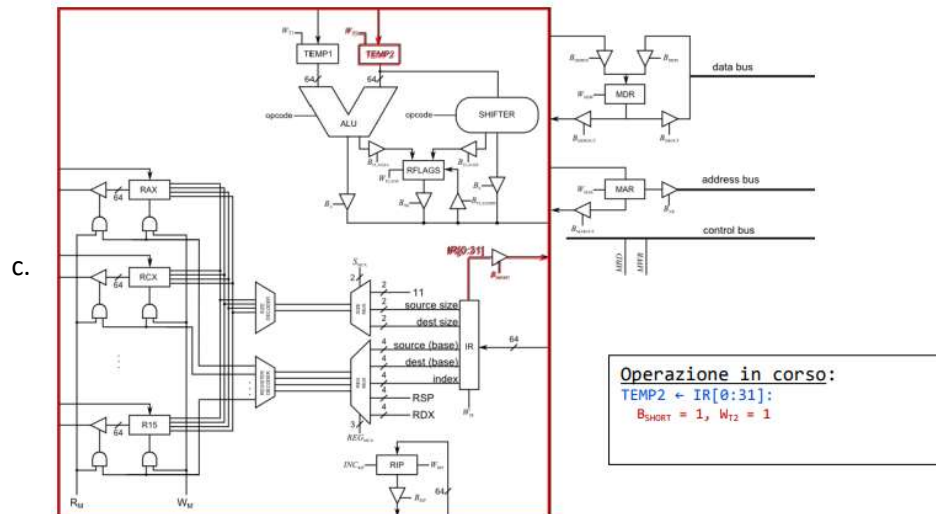- b. Abilito il buffer-tri-state di RIP per scrivere sull'internal bus data, poi i dati arrivano a TEMP1 ed abilito la scrittura su questo registro : ($W_{temp1}=1$)



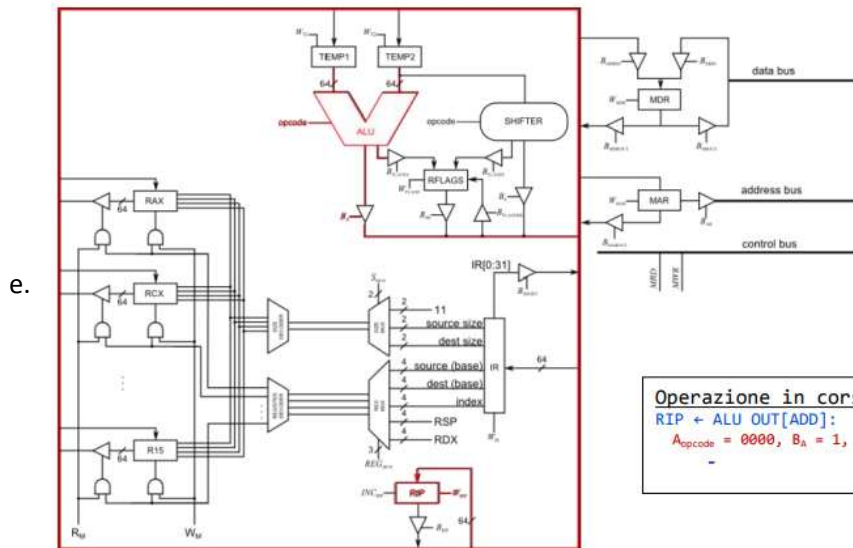- d. Prendo i 32 bit dello spiazzamento da $IR[0:31]$, abilito il buffer-tri-state per scrivere sull'internal data bus , e lo scrivo su TEMP2 ed abilito il segnale di scrittura ($W_{temp2}=1$).



- f. Infine alla ALU dando il codice della somma ($Aluop=0000$), abilito il buffer-tri-state ($Ba=1$) per scrivere sull'internal bus data, lo vado a scrivere nel RIP ed abilito la scrittura nel RIP ($WRIP=1$).

Notiamo che si deve essere sicuri di aggiornare il registro flags se e solo se si hanno istruzioni aritmetiche.