 


## Lezione 10 Circuiti Combinatori 2

martedì 17 ottobre 2023 16:12

Andiamo a vedere come attraverso le porte logiche, possiamo passare da funzione booleana (impulsiva) a circuito logico. Si parte dai termini più interni (precedenza) e realizzo quella funzione come pezzo del circuito totale. Inversamente da un nome ad ogni uscita e poi le ricompongo. Vediamo un esempio:




$$\begin{aligned}
 y &= z_4 + z_5 \\
 y &= (z_1 \downarrow z_2) + (z_2 \uparrow z_3) \\
 y &= ((x_1 \cdot x_2) \downarrow (x_3 \cdot x_4)) + ((x_3 \cdot x_4) | (x_5 + \overline{x_6})) \\
 y &= \overline{x_1 x_2 + x_3 x_4 + x_3 x_4 (x_5 + \overline{x_6})}
 \end{aligned}$$

 Esempio inverso: da funzione a circuito (usiamo la precedenza):


$$y = x_1 x_2 ((\overline{x_2} \downarrow x_3) + (\overline{x_1} (x_1 + \overline{x_3})))$$

$$\begin{aligned}
 1 &= \overline{x_1 \oplus \overline{x_2}} & 3 &= 1 \cdot \overline{x_1} & 5 &= y \\
 2 &= \overline{x_2 \oplus x_3} & 4 &= 2 + 3 & &
 \end{aligned}$$



Sorge una domanda: quanto è stato "costruito bene/buono" questo circuito? Andiamo a vedere il **costo**: nr porte logiche usate e **tempo**: velocità con la quale vengono processate le informazioni. In realtà ogni circuito ha un **ritardo di commutazione**, ovvero il tempo che la corrente percorre tutti i


transistor (rete) :

 

$\tau_d$ : ritardo di commutazione (tempo per arrivare al 10% del valore finale)  
 $\tau_r$ : tempo di salita (tempo per arrivare al 90% del valore finale)

Di solito per ogni porta si considera un unico tempo : quello di propagazione , il quale corrisponde alla somma di entrambi .

 Per calcolarlo si usa il **critical path** : percorso più lungo per arrivare ad uscita : nel nostro caso sarà  $4 \cdot t_p$  : ogni livello aggiunge un ritardo :



Per quanto riguarda invece il costo si vanno a vedere il numero di porte che vengono usate nel circuito, si vede anche il numero degli ingressi di ogni porta . Per ridurre la complessità del circuito devo usare le tecniche di minimizzazione viste finora :

$$y = x_1 x_2 ((\overline{x_2} \downarrow x_3) + (\overline{x_1} (x_1 + \overline{x_3})))$$

$$y = x_1 x_2 ((x_2 \cdot \overline{x_3}) + (\overline{x_1} (x_1 + \overline{x_3}))) \text{ (definizione dell'operatore NOR)}$$


$$y = x_1 x_2 ((x_2 \cdot \overline{x_3}) + (\overline{x_1} x_1 + \overline{x_1} \overline{x_3})) \text{ (proprietà distributiva)}$$


$$y = x_1 x_2 (x_2 \cdot \overline{x_3} + \overline{x_1} \cdot \overline{x_3}) \text{ (elemento inverso e elemento identità)}$$

$$y = x_1 x_2 \overline{x_3} + x_1 \overline{x_1} x_2 \overline{x_3} \text{ (proprietà distributiva e idempotenza)}$$

$$y = x_1 x_2 \overline{x_3} \text{ (elemento inverso e elemento identità)}$$


Quindi riassumendo :

 

 


Tornando alle forme canoniche : non sempre sono la forma minima del circuito , ma ha il vantaggio di usare una rete a due livelli ( and - or), quindi aumenta la velocità : è una buona approssimazione. In generale non c'è un metodo/modo univoco di rappresentare un qualunque circuito :
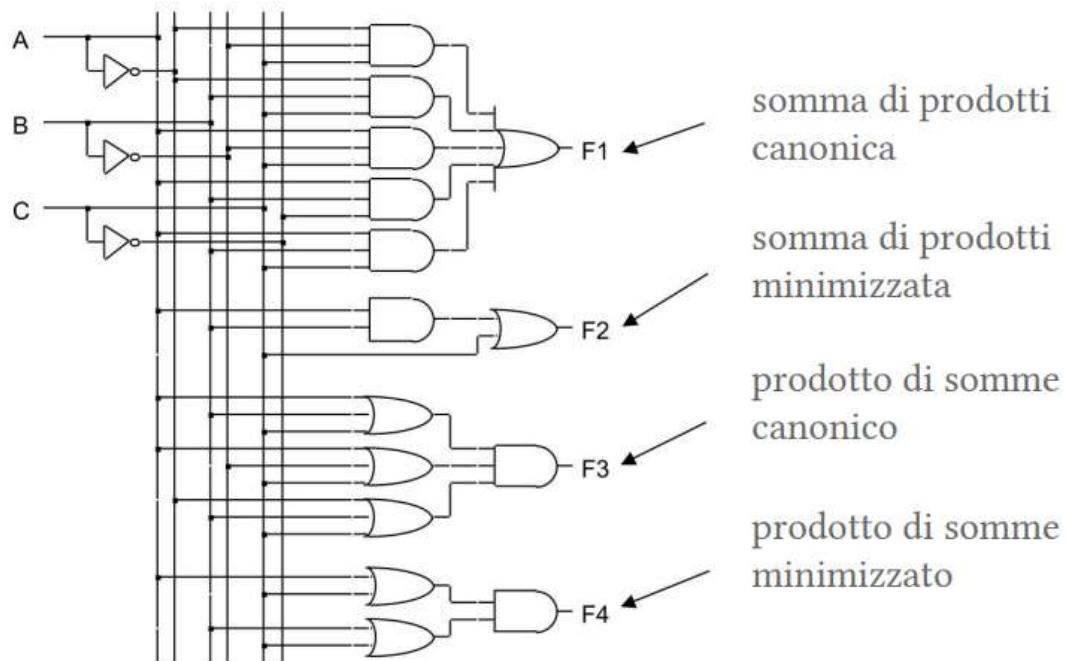
## Esempio di realizzazione di $f = ab + c$



**Andiamo a vedere ora i componenti fondamentali per realizzare funzioni booleane in hw :**

 
1. **Codificatore (encoder) :** codifica binaria : associa parola a rappresentazione . Per ciascun elemento in input, genererà il relativo codice : in input al massimo  $2^n$  bit :



- b. Dato un qualunque ingresso, in uscita sarà data la codifica binaria di input.
- c. Esempio : codificatore in formato BCD:

i.


Base 10	BCD	Base 10	BCD
0	0000	5	0101
1	0001	6	0110
2	0010	7	0111
3	0011	8	1000
4	0100	9	1001

 


- d. Quindi ragiono su ciascun bit in uscita come se fosse funzione booleana indipendente : **studio il bit meno significativo vale 1 , e torno a ritroso : da ultimo bit fino al primo bit meno significativo . Si parte a ritroso per il vettore di variabili booleana ( y4,y3,y2,y1).**
- e. Vediamo un esempio : codificare il "3" : vediamo x3 su quali porte va : su y1 e y2 ,mentre y3 e y4 non ci va : quindi il codice sarebbe 1100 , ma visto che lo prendiamo a ritroso : 0011


2. **Decodificatore (decoder)** : data una parola binaria, attiva una ed una sola linea di uscita :

a.

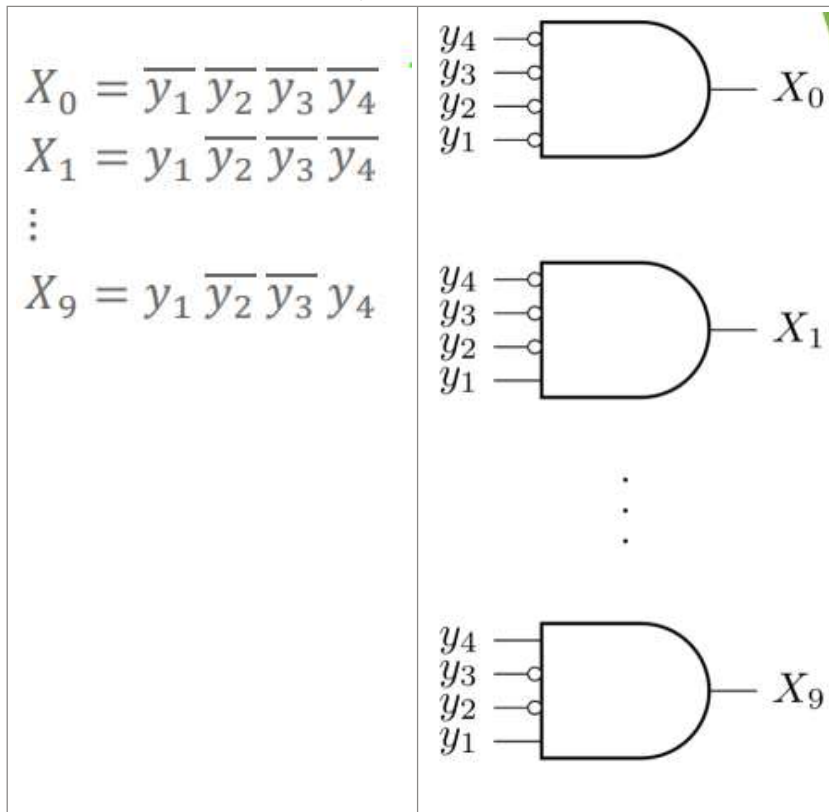

 

 3. **Multiplexer** : dispositivo elettronico che permette di scegliere tra più funzioni uno solo da propagare in output : attiva porzioni differenti del mio processore: Permette di implementare tutte le funzioni booleane




- b. Con  $d$  si intendono i segnali ( variabili booleane in ingresso), mentre con  $(x_0, x_1, x_2)$  si intendono i segnali di abilitazione

c.


$x$	$y$
0	$d_0$
1	$d_1$
2	$d_2$
3	$d_3$
4	$d_4$
$\vdots$	$\vdots$
$2^{n-1}$	$d_{2^{n-1}}$

d. 
$$y = \sum_{i=0}^{2^n-1} d_i m_i$$

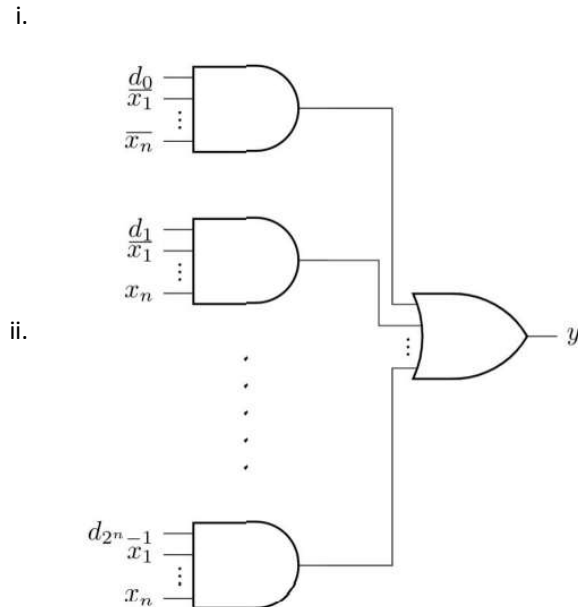- i. Con vettore  $x$  assume valore  $d(i)$  se e solo se  $x=i$   
 e. Andiamolo a vedere circuitalmente :



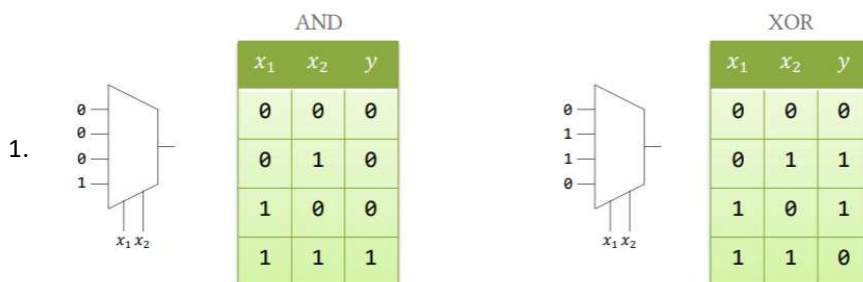- iii. Vediamo in dettaglio che il mux può realizzare tutte le funzioni :



4. Demultiplexer (demux) : dispositivo duale del mux : circuito che dato un singolo valore in input , lo trasferisce su una riga dell'output : questa riga viene definita dalla configurazione degli enable :

